

۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۴:۰۰

کارشناسی

دانشکاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال : یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : الکترونیک ۱. مدارهای الکترونیکی

رشته تحصیلی / کد درس : ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مهندسی کامپیوترا گراییش معماری سیستم های کامپیوترا ، مهندسی کامپیوترا - نرم افزار ، مهندسی کامپیوترا (سخت افزار) ۱۱۱۵۰۷۰ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۰ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ، مهندسی پزشکی - بالینی ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق - گرایش قدرت ، مهندسی برق - گرایش مهندسی برق (بیولکتریک) ، مهندسی برق - گرایش کنترل ، مهندسی برق - گرایش مخابرات مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۰۱۹ - ، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۳۶

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- به الکترون های ظرفیت در یک فلز چه می گویند؟

۱. حامل های اکثربیت ۲. حامل های آزاد ۳. الکترون های اقلیت ۴. حفره ها

۲- کدام گزینه نادرست است؟

۱. در دمای صفر مطلق بلور سیلیکن همانند عایق عمل می کند.
۲. در دمای صفر مطلق بلور ژرمانیوم همانند عایق عمل می کند.
۳. در دمای صفر مطلق بلور ژرمانیوم همانند هادی عمل می کند.
۴. در دمای صفر مطلق برای یک بلور سیلیکن، الکترون های ظرفیت نمی توانند آزادانه به هر سو حرکت کنند.

۳- به کدام ناخالصی، ناخالصی بخشندۀ گویند؟

۱. ناخالصی نوع N ۲. ناخالصی ۳ ظرفیتی ۳. ناخالصی نوع P ۴. ناخالصی پذیرنده

۴- با افزایش ناخالصی نوع N، چگالی الکترون های آزاد در بلور نیمه هادی چگونه تغییر می کند؟

۱. بالا می رود.
۲. پایین می آید.
۳. تغییری نمی کند.
۴. بطور نمایی کاهش می یابد.

۵- بلور نیمه هادی شامل اتم های ناخالصی ۳ ظرفیتی را چه می نامند؟

۱. نیمه هادی نوع N ۲. نیمه هادی نوع P ۳. نیمه هادی بخشندۀ P-N

۶- در کدام گزینه، حامل های اکثربیت حفره ها هستند؟

۱. نیمه هادی نوع N ۲. نیمه هادی نوع P ۳. نیمه هادی بخشندۀ P-N

۷- با اعمال ولتاژ معکوس به پیوند N-P عرض ناحیه تهی و ارتفاع سد پتانسیل به ترتیب چگونه تغییر می یابند؟

۱. افزایش - کاهش ۲. کاهش - افزایش ۳. کاهش - افزایش ۴. افزایش - افزایش

۸- با اعمال ولتاژ مستقیم به پیوند N-P عرض ناحیه تهی و ارتفاع سد پتانسیل به ترتیب چگونه تغییر می یابند؟

۱. افزایش - کاهش ۲. کاهش - افزایش ۳. کاهش - افزایش ۴. افزایش - افزایش

۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۴:۰۰

کارشناسی

دانشکاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش


سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: الکترونیک ۱. مدارهای الکترونیکی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ،
 مهندسی کامپیوتر(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۷۰ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰ ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ،
 مهندسی پزشکی - بالینی ، مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق - گرایش قدرت ،
 مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ، مهندسی برق - گرایش کنترل ، مهندسی برق - گرایش مخابرات ،
 مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۰۱۹ ، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۳۶

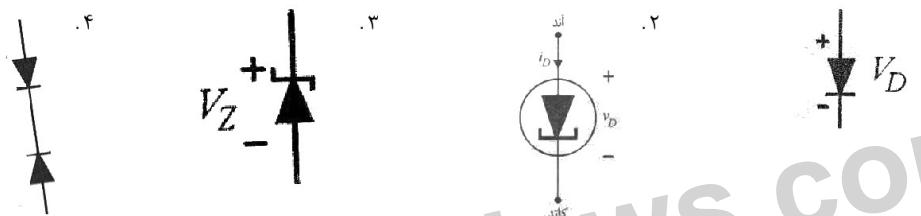


-۹- علامت مداری دیود تونلی در کدام گزینه درست آمده است؟



-۱۰- در یک دیود در حالت هدایت، جریان از رابطه تقریبی نوشته شده در کدام گزینه به دست می آید؟

$$i_D = I_s e^{\frac{\eta V_T}{V_D}} \quad .4 \quad i_D = I_s e^{V_D} \quad .3 \quad i_D = I_s \quad .2 \quad i_D = I_s e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} \quad .1$$

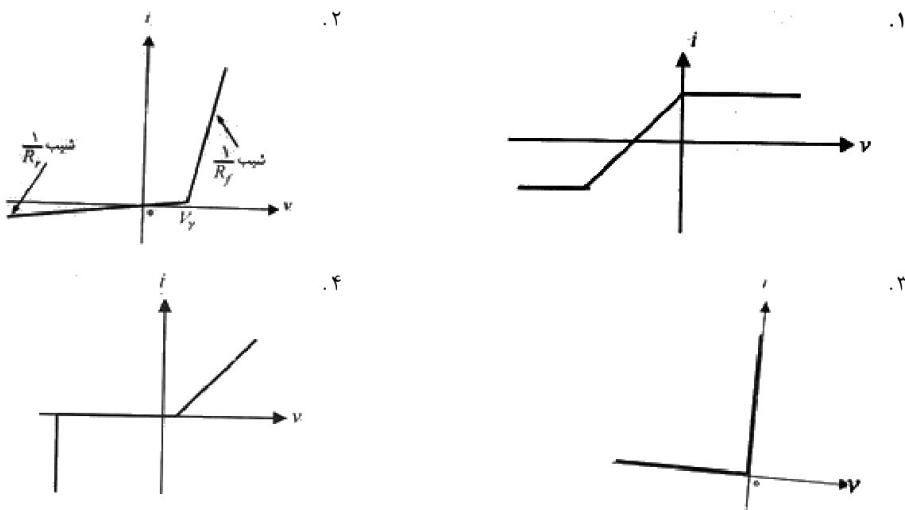-۱۱- مشخصه دیود ایده آل در کدام گزینه درست رسم شده است؟



۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۴:۰۰

کارشناسی

دانشکاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: الکترونیک ۱. مدارهای الکترونیکی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا ، مهندسی کامپیوترا ، نرم افزار ،
 مهندسی کامپیوترا(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۷۰ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰ ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ،
 مهندسی پزشکی - بالینی ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق - گرایش قدرت ،
 مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ، مهندسی برق - گرایش کنترل ، مهندسی برق - گرایش مخابرات ،
 مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۰۱۹ ، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۳۶

۱۵- در مدار تنظیم کننده ولتاژ شکل زیر، حداقل R_L را طوری تعیین کنید که علیرغم تغییرات i ، ولتاژ خروجی برابر ۴.۸ ولت ثابت باشد.


$$I_k = 0.2mA \quad I_{Z,\max} = 7mA \quad R = 1K\Omega \quad V_I = 10 \pm 1V$$

$$V_Z = 4.8V$$

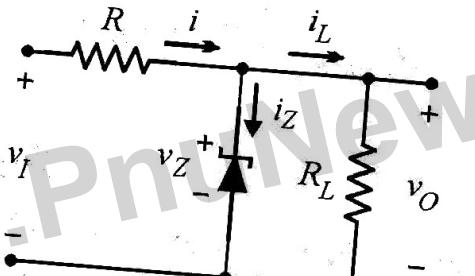

$$0.4 \quad \infty.3 \quad 1.2K\Omega .2 \quad 12K\Omega .1$$

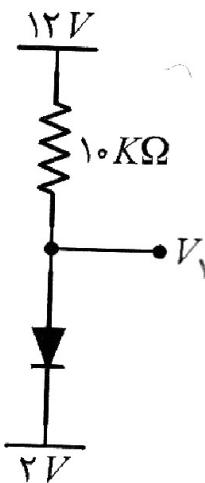۱۶- در مدار دیودی شکل زیر ولتاژ V_1 را محاسبه کنید. (دیود را ایده آل در نظر بگیرید)



$$2.4 \text{ ولت} \quad 3.12 \text{ ولت} \quad 10.2 \text{ ولت} \quad 0.7 \text{ ولت}$$

۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۴:۰۰

کارشناسی



سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: الکترونیک ۱. مدارهای الکترونیکی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا ، مهندسی کامپیوترا - نرم افزار ،
مهندسی کامپیوترا(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۷۰ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰ ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ،
مهندسي پزشكى - باليني ، مهندسي پزشكى - گرایش بيوكلينيک ، مهندسي پزشكى ، مهندسي برق - گرایش قدرت ،
مهندسي برق - گرایش مهندسي پزشكى (بيوالكترونيك) ، مهندسي برق - گرایش كنترل ، مهندسي برق - گرایش مخابرات ،
مهندسي برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۰۱۹ ، مهندسي رباتيك ۱۳۱۹۰۳۶

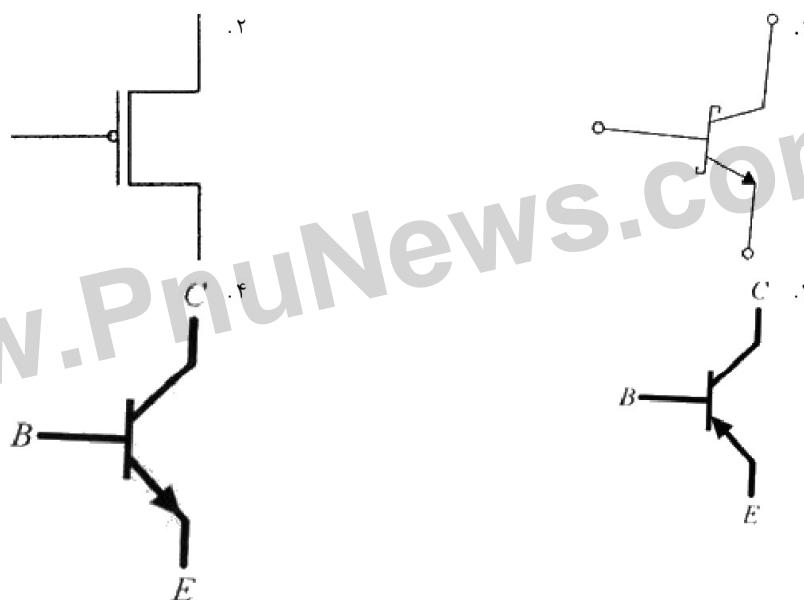۱۷- علامت مداری ترانزیستور NPN در کدام گزینه درست آمده است؟



۱۸- در ترانزیستور BJT اگر مقدار α برابر ۰/۹۹ باشد. β چند خواهد بود؟

۹/۹ . ۴

۰/۱ . ۳

99 . ۲

۱ . ۱

۱۹- در ترانزیستور BJT اگر مقدار α برابر ۰/۹۹۸ باشد. β چند خواهد بود؟

4/۹۹ . ۴

۰/۱ . ۳

499 . ۲

۱ . ۱

۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۴:۰۰

کارشناسی

دانشکاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: الکترونیک ۱. مدارهای الکترونیکی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ،
 مهندسی کامپیوتر(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۷۰ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ،
 مهندسی پزشکی - بالینی ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق - گرایش قدرت ،
 مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ، مهندسی برق - گرایش کنترل ، مهندسی برق - گرایش مخابرات ،
 مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۰۱۹ - ، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۳۶

- با توجه به شکل رسم شده و اطلاعات مسأله، مقدار I_B را محاسبه کنید.
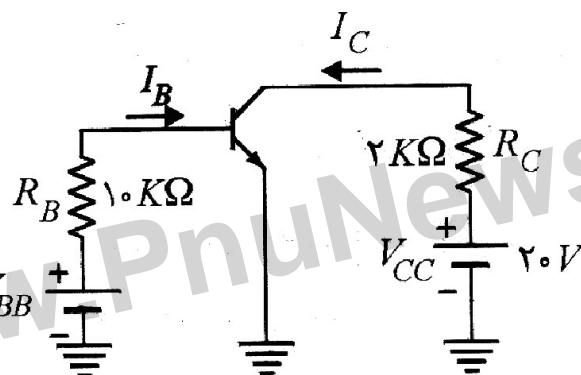
$$(V_{BB} = 1.2V \quad \beta = 100 \quad V_{BE}(ON) = 0.7V)$$



50mA . ۴


100mA . ۳

0.05mA . ۲

5mA . ۱

- برای ترانزیستور ارائه شده در شکل زیر، حداقل جریان I_B که ترانزیستور را به حالت اشباع می برد چقدر است؟
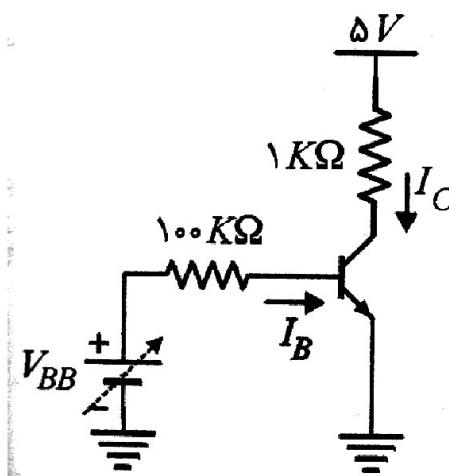
$$(100 < \beta < 200 \quad I_{CBO} = 0.1\mu A)$$



48μA . ۴

4.8μA . ۳

48A . ۲

4.8mA . ۱

۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۴:۰۰

کارشناسی

دانشکاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: الکترونیک ۱. مدارهای الکترونیکی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا ، مهندسی کامپیوترا ، نرم افزار ،
 مهندسی کامپیوترا(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۷۰ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰ ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ،
 مهندسی پزشکی - بالینی ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق - گرایش قدرت ،
 مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ، مهندسی برق - گرایش کنترل ، مهندسی برق - گرایش مخابرات ،
 مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۰۱۹ ، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۳۶

- با توجه به شکل و اطلاعات داده شده، مقاومت R_B را طوری تعیین کنید که نقطه کار در وسط خط بار DC واقع شود.

$$(V_{BB} = 1.3V \quad R_C = 2K\Omega \quad V_{CC} = 10V)$$
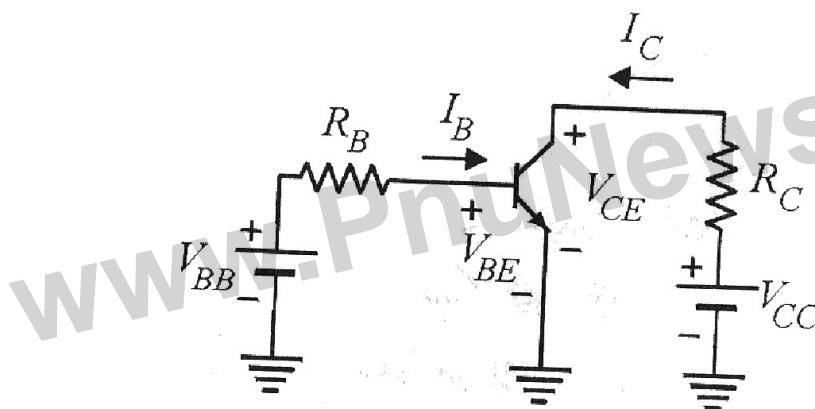
$$V_{BE}(ON) = 0.7V \quad \beta = 125 \quad V_{CE}(sat) = 0.2V$$




300KΩ .۴

30KΩ .۳

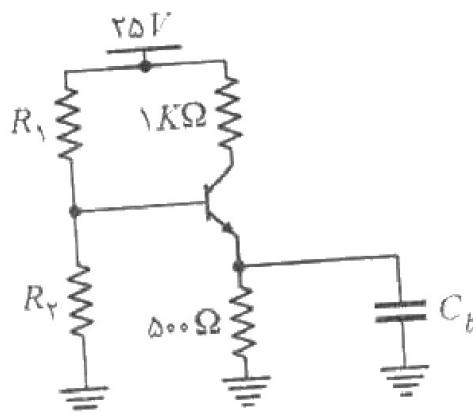0.3KΩ .۲

3KΩ .۱

- در مدار شکل زیر برای اینکه دامنه نوسان متقارن خروجی حداکثر شود، I_{CQ} را به دست آورید. (100 < β < 200)



0.01mA .۴

0.1mA .۳

10mA .۲

1mA .۱

۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۴:۰۰

کارشناسی

دانشکده پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: الکترونیک ۱. مدارهای الکترونیکی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ،
 مهندسی کامپیوتر(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۷۰ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰ -، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ،
 مهندسی پزشکی - بالینی ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق - گرایش قدرت ،
 مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ، مهندسی برق - گرایش کنترل ، مهندسی برق - گرایش مخابرات ،
 مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۰۱۹ -، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۳۶

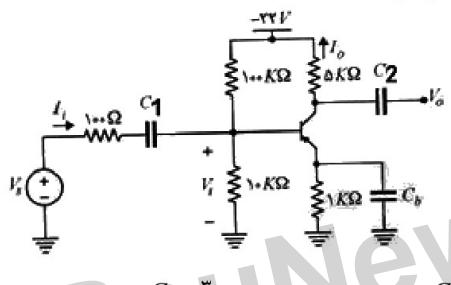- در شکل رسم شده، کدام گزینه نقش حافظن کوبلاز را دارد؟



۴. گزینه های ۲ و ۳

C_b . ۱

- در مدل تقریبی هیبرید h از کدام گزینه صرفنظر می شود؟

۱ + h_{fe} . ۴

h_{fe} . ۳

h_{ie} . ۲

h_{oe}⁻¹ . ۱

سوالات تشریحی

۱۰۰ نمره

- درست یا نادرست بودن عبارات زیر را تعیین کنید و جمله نادرست را تصحیح کنید.


الف) عامل هدایت الکتریکی در فلزات، الکترون های آزاد هستند.

ب) حامل های بار اکثربیت در بلور نوع P، الکترون های آزاد می باشند.

ج) حامل های بار اقلیت در بلور نوع N، الکترون های آزاد می باشند.

۱۰۰ نمره

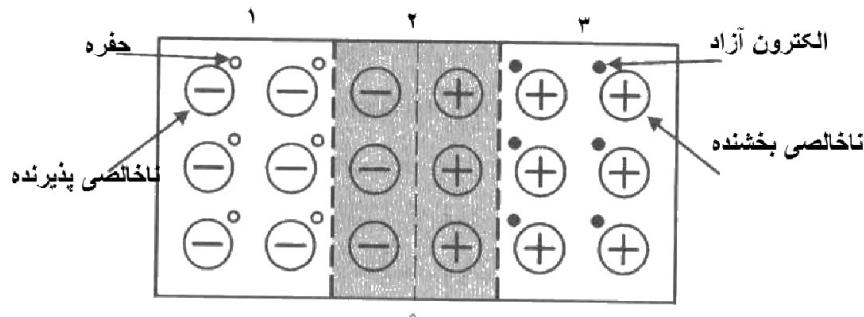- با توجه به شکل داده شده، نواحی ۱، ۲ و ۳ را نامگذاری کنید.



۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۴:۰۰

کارشناسی

دانشکاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: الکترونیک ۱. مدارهای الکترونیکی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ، مهندسی گرایش معماری سیستم های کامپیوترا ، مهندسی کامپیوترا - نرم افزار ،
 مهندسی کامپیوترا(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۷۰ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ،
 مهندسی پزشکی - بالینی ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق - گرایش قدرت ،
 مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ، مهندسی برق - گرایش کنترل ، مهندسی برق - گرایش مخابرات ،
 مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۰۱۹ - ، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۳۶

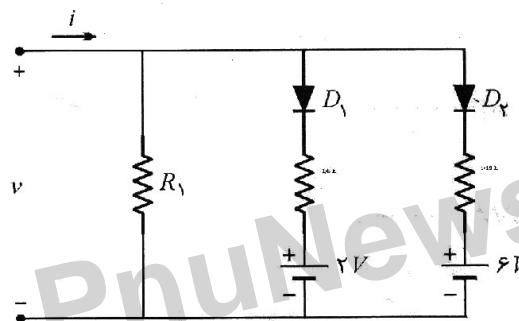
۱.۲۰ نمره

$i = 0.1mA \quad v = 1V$ - در شکل داده شده مقدار را به دست آورید. (دیودها ایده آل هستند.)



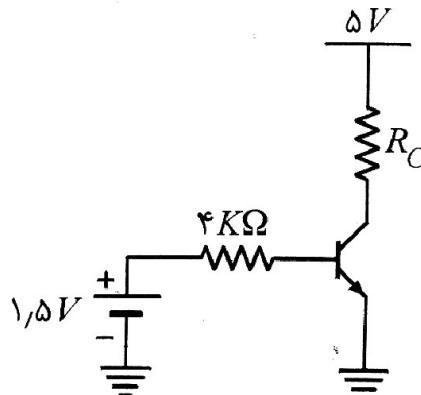۱.۲۰ نمره

$(\beta = 100 \quad V_{BE}(ON) = 0.7V \quad V_{CE}(sat) = 0.2V)$ - در شکل داده شده مقدار I_B را محاسبه کنید.



۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۴:۰۰

کارشناسی

دانشکاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: الکترونیک ۱. مدارهای الکترونیکی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ،
مهندسی کامپیوتر(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۷۰ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰ ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ،
مهندسي پزشكى - باليني ، مهندسي پزشكى - گرایش بيوتكنولوجي ، مهندسي پزشكى ، مهندسي برق - گرایش قدرت ،
مهندسي برق - گرایش مهندسي پزشكى (بيوالكترونيك) ، مهندسي برق - گرایش كنترل ، مهندسي برق - گرایش مخابرات ،
مهندسي برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۰۱۹ ، مهندسي رباتيك ۱۳۱۹۰۳۶

۵- با توجه به شکل داده شده، $R_i = 2K\Omega$ (از مدل تقریبی هیبرید h استفاده کنید).

